

- Duración del examen: 1 hora 45 minutos.
- La solución a cada ejercicio debe escribirse en el espacio reservado para ello en el propio enunciado.
- No podéis utilizar calculadora, móvil, apuntes, ...
- La solución al examen se publicará mañana en Atenea y las notas se publicarán en una semana


Ejercicio 1 (2 puntos)

Sea $X = 1111\ 0001$ un vector de 8 bits. Para cada uno de los siguientes casos, determinad un vector Y de 8 bits que cumpla la condición indicada. Si existen diversos vectores Y que satisfagan una condición, en la respuesta debe indicarse **el que tenga Y_s menor**.

- a) $X_u + Y_u$ no representable como natural de 8 bits
- b) $X_u - Y_u$ no representable como natural de 8 bits
- c) $X_s + Y_s$ no representable como entero de 8 bits
- d) $X_s - Y_s$ no representable como entero de 8 bits

a) $Y =$ b) $Y =$ c) $Y =$ d) $Y =$ **Ejercicio 2** (2 puntos)

Implementad un half adder (Ha), CLC que calcula la suma de dos bits utilizando puertas lógicas. A continuación, implementad un full adder (Fa) utilizando half adders y puertas lógicas. Se valorará que **el número de puertas utilizado sea mínimo**. No olvidéis etiquetar entradas y salidas.

 
**Ejercicio 3** (2 puntos)

Un CLS tiene una señal de entrada de un bit (x) y una señal de salida de un bit (w). El CLS reconocerá que el valor de la entrada x haya permanecido constante durante tres ciclos consecutivos.

- La salida w valdrá 1 durante un ciclo (i) si, en los 3 ciclos anteriores ($i-3, i-2, i-1$), la entrada x no ha variado. En el ciclo siguiente ($i+1$), w mostrará el valor de x durante esos ciclos.
- En cualquier otro caso, w valdrá 0.
- El reconocimiento será **sin solapamiento**.

Se adjunta un ejemplo de funcionamiento del CLS; cada columna corresponde a un ciclo.

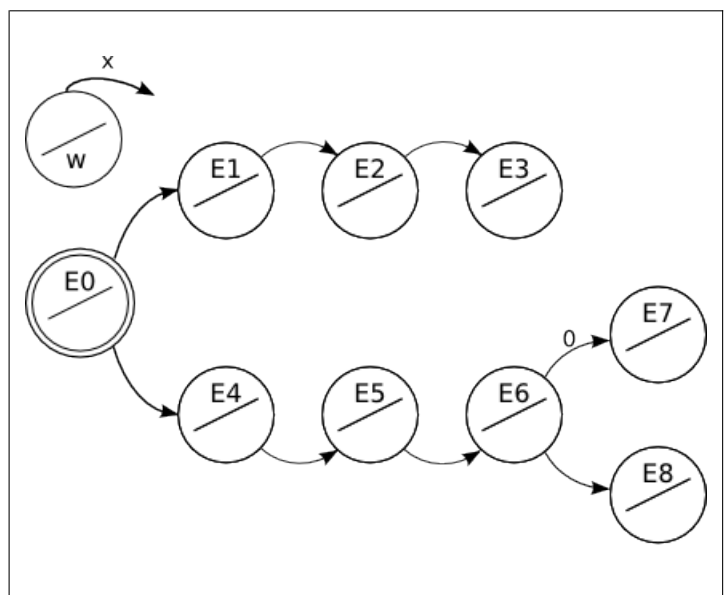Dado el grafo de estados incompleto del CLS (faltan salidas, arcos y etiquetas), **se pide que lo completéis**.



x	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0
w	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0


Ejercicio 4 (4 puntos)

Sea un PPE que calcula el producto de dos números complejos. Dados los números complejos $a + bi$ y $c + di$, retorna el número complejo $(ac - bd) + (ad + bc)i$.


El PPE tiene un bus de entrada de datos, D , de 16 bits y otra señal de entrada, $Begin$, de un bit. Las partes reales e imaginarias de los números a multiplicar (a, b, c, d) se recibirán codificadas como enteros por el bus D . La parte real del primer complejo (a) se recibirá el ciclo siguiente al ciclo en el que la señal $Begin$ vale 1. Los tres ciclos siguientes, el PPE recibirá por el bus D , y en ese orden, b, c y d .

El PPE tiene como señales de salida un bus de datos W de 16 bits y una señal End de un bit. Para mostrar el resultado, el PPE pone a 1 la señal End durante dos ciclos consecutivos y en el bus W se muestran los resultados (la parte real $ac - bd$ en el primer ciclo y la parte imaginaria $ad + bc$ en el segundo).

Si $Begin$ vuelve a tomar el valor 1 desde que se ha recibido a hasta que se presenta la parte real del resultado, el proceso será abortado y se iniciará un nuevo cálculo con los datos que se reciban a partir del próximo ciclo. Véase el grafo de estados **incompleto** de la Unidad de Control y el diseño **completo** de la UP del PPE. El CLC MUL calcula el producto de dos enteros. **Podéis asumir que no habrá overflows en los cálculos.**

 Grafo incompleto de la UC**Tabla de salidas**

	Mx1	Mx2	Mx3	Ld1	Ld2	Ld3	Ld4	End
S0								
S1								
S2								
S3								
S4								
S5								
S6								

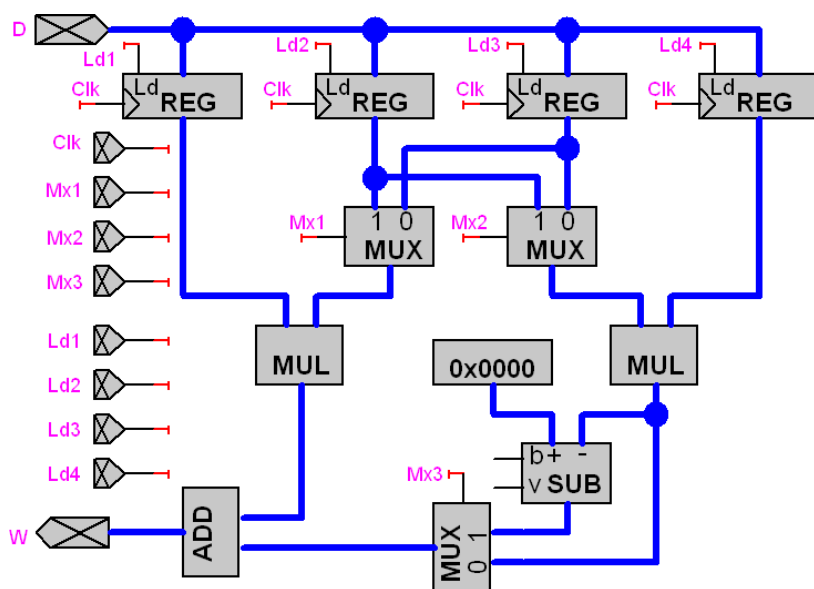Esquema completo de la Unidad de Proceso (UP)

a) Indicad el tamaño de la ROM y del multiplexor de buses que implementan la UC. (1 punto)

ROM: Num. bits de entrada= Num. bits de salida= Tamaño (en bits)=
 MUX: Num. buses entrada= Anchura cada bus (en bits)= Num. bits selección=

b) Indicad el camino crítico del PPE (o uno de ellos si hay varios) listando los dispositivos por los que pasa y el tiempo de este camino. ¿Cuál es el tiempo de ciclo mínimo? Suponed que:

- la UC se implementa con los mínimos biestables, una ROM (ROM_UC) y un Multiplexor de buses,
- todas las entradas del PPE están estables pasadas 300 u.t. del inicio de ciclo,
- todas las salidas del PPE deben estar estables al menos 600 u.t. antes del final de ciclo,
- el tiempo de propagación de todos los biestables es de 100 u.t.
- los tiempos de propagación de los combinacionales, desde cualquier entrada a cualquier salida, son:
 $T_p(\text{Not}) = 10$ u.t., $T_p(\text{And-2})=T_p(\text{Or-2})=20$ u.t., $T_p(\text{ADD})=T_p(\text{SUB})=500$ u.t., $T_p(\text{MUL})=800$ u.t.,
 $T_p(\text{MUX-2-1})=50$ u.t., $T_p(\text{MUX-4-1})=120$ u.t., $T_p(\text{MUX-8-1})=180$ u.t. y $T_p(\text{ROM_UC})=60$ u.t. (Recordad que un registro con señal Ld tiene algo más que biestables en su implementación interna) (1 punto)

Camino crítico=

Tpo. camino crítico=

Tpo. ciclo mínimo=

c) Completad el grafo de estados de la UC, al que **le faltan arcos** y las **etiquetas** de los arcos así como el **valor de las salidas** en cada nodo, que se deben indicar en la tabla. (2 puntos)